

Дано:


$$R_1 = 10 \Omega; R_5 = 30 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega; E_1 = 10 \text{ В}$$

$$R_3 = 20 \Omega; E_2 = 10 \text{ В}$$

$$R_4 = 20 \Omega; E_3 = 30 \text{ В}$$

Найти: I , U_{xx} , R_{ab}
 I_{k3}

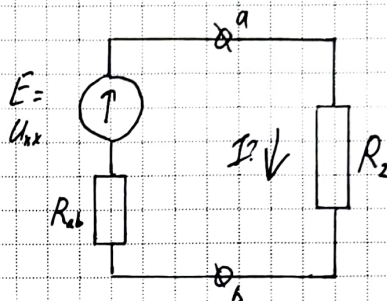

По I з. Кирхгофа:

$$A: I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

По II з. Кирхгофа:

$$R_3 I_1 + R_1 I_1 = E_1$$

$$R_5 I_3 + R_4 I_3 = E_3 - E_2 - E_1$$

$$R_3 I_1 + R_1 I_1 = E_1$$

$$R_5 I_3 + R_4 I_3 = E_3 - E_2 - E_1$$

$$I_1 - I_3 = I_2$$

$$U_{xx} = E_3 - I_3 R_4 =$$

$$= 30 - \frac{1}{5} \cdot 20 = 26 \text{ В.}$$

$$\begin{cases} 30 I_1 = 10 \\ 50 I_3 = 10 \\ I_2 = I_1 - I_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{1}{3} \text{ А} \\ I_3 = \frac{1}{5} \text{ А} \\ I_2 = \frac{2}{15} \text{ А} \end{cases}$$

$$I_{k3} = \frac{E_1 + E_2}{R_5} + \frac{E_3}{R_4} =$$

$$= \frac{20}{30} + \frac{30}{20} = \frac{13}{6} \approx 2,167 \text{ А.}$$

$$R_{ab} = \frac{R_5 \cdot R_4}{R_5 + R_4} = \frac{20 \cdot 30}{20 + 30} = 12 \Omega; \text{ Утого:}$$

$$I(\text{по } k_3) = I_{k3} \cdot \frac{R_{ab}}{R_{ab} + R_2} = \frac{13}{6} \cdot \frac{12}{22} = 1,18 \text{ А.}$$

$$I(\text{по } U_{xx}) = \frac{E(U_{xx})}{R_{ab} + R_2} = \frac{26}{22} = 1,18 \text{ А.}$$

Ответ: $I = 1,18 \text{ А.}$ Данные совпадают.